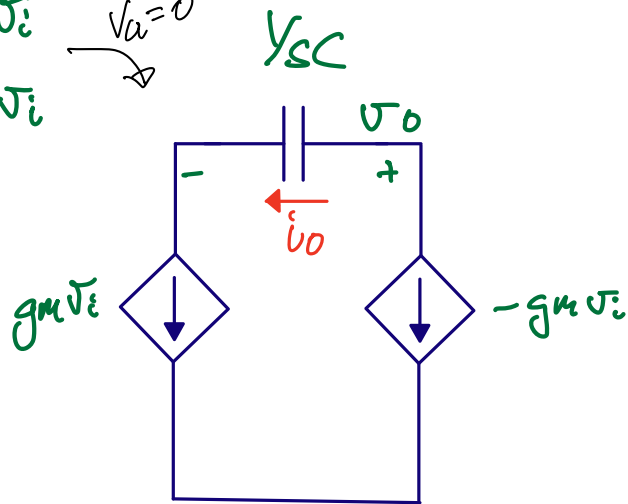


$$V_{i+} = V_a + V_i$$

$$V_{i-} = V_a - V_i$$

$V_a = 0$



$$I_o =$$

$$V_o =$$