



All transistors have:

$$W = 0.5 \mu m$$

$$L = 0.1 \mu m$$

$$\mu_n \approx 4 \mu s$$